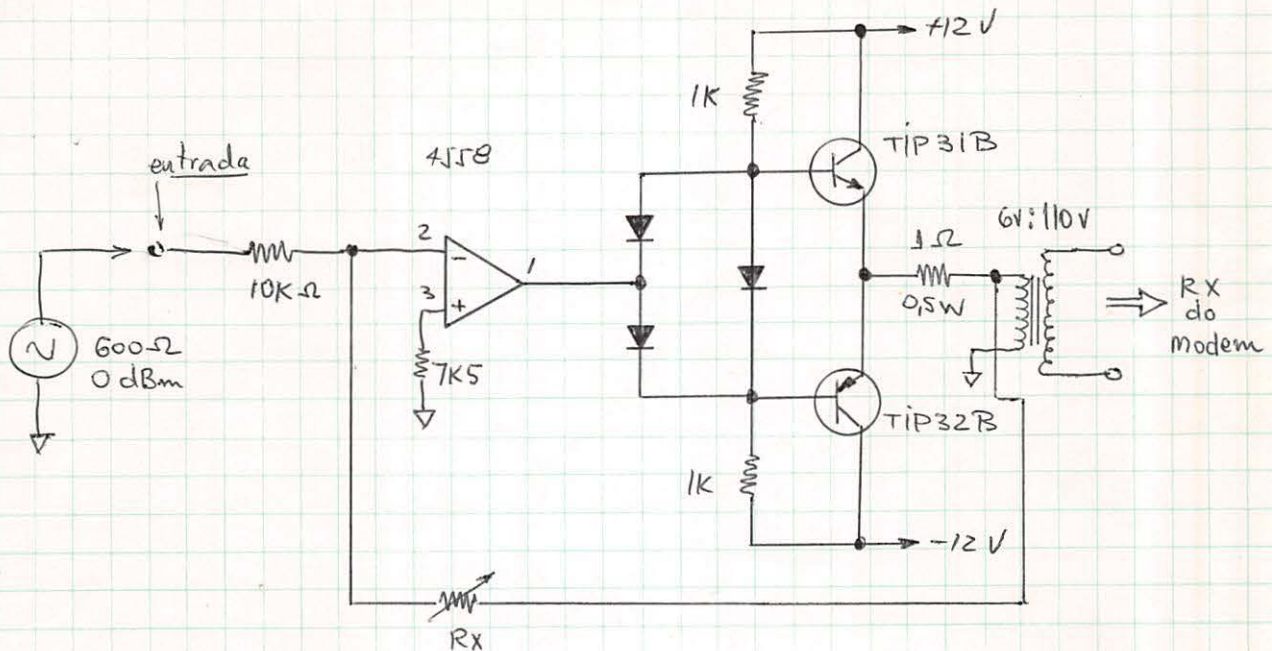


Circuito para teste da Resposta Automática



Colocar um gerador de sinal na entrada (0 dBm @ 600Ω) e variar sua frequência.

A norma Telebrás 225-540-706 diz que o circuito deve detectar "toques" de 15 Hz a 35 Hz.

Ajustar R_x para obter a tensão de saída desejada. A mesma norma diz que o circuito deve operar de 40 V a 90 V (RMS).

~~Atenção~~

Sugere-se: exigir operação de 10 Hz a 70 Hz com 20 V a 100 V (RMS).
Não deve operar para sinais com níveis menores que 10 VRMS.